



**UFRR**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - GRADUAÇÃO**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR LM**

**Boa vista – Roraima**

**2025**

**MARCUS VINÍCIUS MAIA DOS SANTOS**

**ÍGOR PEREIRA DA SILVA**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR LM**

Relatório técnico apresentado ao Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha, como requisito de obtenção de nota parcial na disciplina DCC 301 - Arquitetura e Organização de Computadores.

**Boa vista – Roraima**

**2025**

## **RESUMO**

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador LM, utilizando do software Quartus Prime, da linguagem Assembly MIPS e da linguagem VHDL (Very High-Speed Integration Circuit HDL). O processador em questão é um RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 8 bits.

O relatório então servirá de instrumento de avaliação dos alunos para a disciplina de AOC (Arquitetura e Organização de Computadores), ministrada pelo professor Herbert Oliveira Rocha.

## SUMÁRIO

1. Especificação
  - 1.1. Plataforma de Desenvolvimento
  - 1.2. Conjunto de Instruções
  - 1.3. Descrição do Hardware
    - 1.3.1. ALU
    - 1.3.2. BANCO\_REGISTRADORES
    - 1.3.3. CONTADOR\_SINCRONO
    - 1.3.4. DIV\_INSTRUCAO
    - 1.3.5. EXTENSOR\_2X8
    - 1.3.6. EXTENSOR\_4X8
    - 1.3.7. MUX\_2X1
    - 1.3.8. PC
    - 1.3.9. RAM
    - 1.3.10. ROM
    - 1.3.11. SOMADOR\_8BITS
    - 1.3.12. SUBTRATOR\_8BITS
    - 1.3.13. UNIDADE\_DE\_CONTROLE
  - 1.4. Datapath
2. Simulações e Testes
  - 2.1. Teste ADDI, SUB e SUBI
  - 2.2. Teste ADD e ADDI
  - 2.3. Teste BEQ
  - 2.4. Teste LI
  - 2.5. Teste FIBONACCI
3. Considerações Finais
4. Referências
5. Repositório

## LISTA DE FIGURAS

Figuras	Descrição	Página
1	Especificações no Quartus Prime	7
2	RTL Viewer da ALU	10
3	RTL Viewer do BANCO_REGISTRADORES	11
4	RTL Viewer do CONTADOR_SINCRONO	12
5	RTL Viewer da DIV_INSTRUCAO	13
6	RTL Viewer do EXTENSOR_2X8	13
7	RTL Viewer do EXTENSOR_4X8	14
8	RTL Viewer do MUX_2X1	14
9	RTL Viewer do PC	15
10	RTL Viewer da RAM	16
11	RTL Viewer da ROM	16
12	RTL Viewer do SOMADOR_8BITS	17
13	RTL Viewer do SUBTRATOR_8BITS	18
14	RTL Viewer da UNIDADE_DE_CONTROLE	19
15	Datapath	20
16 e 17	Teste ADDI, SUB e SUBI	20
18 e 19	Teste ADD e ADDI	21
20 e 21	Teste BEQ	21
22 e 23	Teste LI	22
24, 25 e 26	Teste FIBONACCI	22

## LISTA DE TABELAS

Tabelas	Descrição	Página
1	Opcodes suportados pelo processador LM	9
2	Relações entre OPCODES e flags na UNIDADE_DE_CONTROLE	19

## 1. ESPECIFICAÇÃO

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador LM, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

### 1.1. PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO

Para a implementação do processador LM foi utilizada a IDE *Quartus Prime*:

**Figura 1 – Especificações no *Quartus Prime***

Flow Status	Successful - Mon Mar 10 20:57:38 2025
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	CPU_LM
Top-level Entity Name	CPU_LM
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	5 / 56,480 ( < 1 % )
Total registers	8
Total pins	70 / 268 ( 26 % )
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 ( 0 % )
Total DSP Blocks	0 / 156 ( 0 % )
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 ( 0 % )
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 ( 0 % )

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.2. Conjunto de Instruções


O processador LM possui 2 registradores: \$s0 e \$s1. Assim como 11 formatos de instruções de 8 bits cada, instruções do tipo R, I e J. Seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- Opcode: indica ao processador qual a instrução a ser executada;

- Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. Instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte.
 
### **Tipos de Instruções:**


- Tipo R: Este tipo de instrução trata de operações aritméticas.
  - o Formato para escrita de código na linguagem MIPS:



- o Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo R		
Opcode	rs	rt
4bits	2bits	2bits
7-4	3-2	1-0

 - Tipo I: Este tipo de instrução aborda carregamentos diretos na memória.
  - o Formato para escrita de código na linguagem MIPS:



- o Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo I		
Opcode	rs	Imediato
4bits	2bits	2bits
7-4	3-2	1-0

- Tipo J: Este tipo de instrução é responsável por desvios condicionais e incondicionais.
  - o Formato para escrita de código na linguagem MIPS:



Opcode	Endereço
--------	----------

- o Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo J	
Opcode	Endereço
4bits	4bits
7-4	3-0

### Visão geral das instruções do Processador LM:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total de 16 Opcodes (0-15) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

**Tabela 1 – Opcodes suportados pelo Processador LM**

Opcode	Sintaxe	Formato	Significado	Exemplos
0000	add	R	Soma	add \$s0, \$s1
0001	addi	I	Soma Imediata	addi \$s0, 3
0010	sub	R	Subtração	sub \$s0, \$s1
0011	subi	I	Subtração Imediata	subi \$s0, 6
0100	lw	I	Load Word	lw \$s0 ram (00)
0101	sw	I	Store Word	sw \$s0 ram (00)
0110	li	I	Load Imediato	li \$s0 2
0111	beq	J	Branch Equal	beq endereço
1000	if	J	If Equal	If \$s0 \$s1
1001	J	J	Jump	j endereço (0000)

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3. Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador LM, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1. ALU

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas (considerando apenas resultados inteiros), dentre elas: soma e subtração. Adicionalmente, ela efetua operações de comparação de valor como BEQ.


O componente ALU recebe como entrada quatro valores:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A e B: dados de 1 byte;
- OP: opcode de 4 bits.

A ALU possui três saídas:

- S: resultado de 1 byte;
- Z: resultado de 1 bit para verificar se o valor retornado é zero;
- OVERFLOW: resultado de 1 bit para verificar se a operação resulta num overflow.

**Figura 2 – RTL Viewer da ALU**

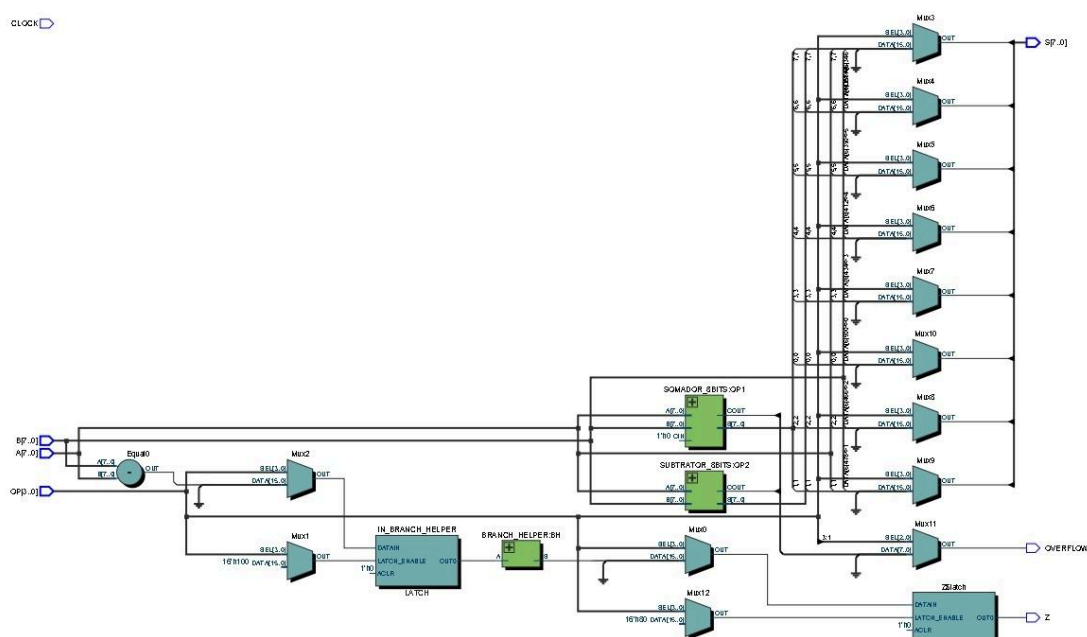

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.2. BANCO\_REGISTRADORES

O componente BANCO\_REGISTRADORES tem como principal objetivo escrever, ler e armazenar valores nos registradores.


O componente BANCO\_REGISTRADORES recebe como entrada quatro valores:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- REG\_WRITE: dado de 1 bit que indica se há escrita em registradores;
- REG1\_IN e REG2\_IN: dados de dois bits que indicam sobre quais registradores devem ser executados as operações;
- WRITE\_DATA: dado de 1 byte a ser escrito em registrador.

O componente BANCO\_REGISTRADORES tem duas saídas:

- REG1\_OUT e REG2\_OUT: dados de 1 byte armazenados nos registradores.

**Figura 3 – RTL Viewer do BANCO\_REGISTRADORES**

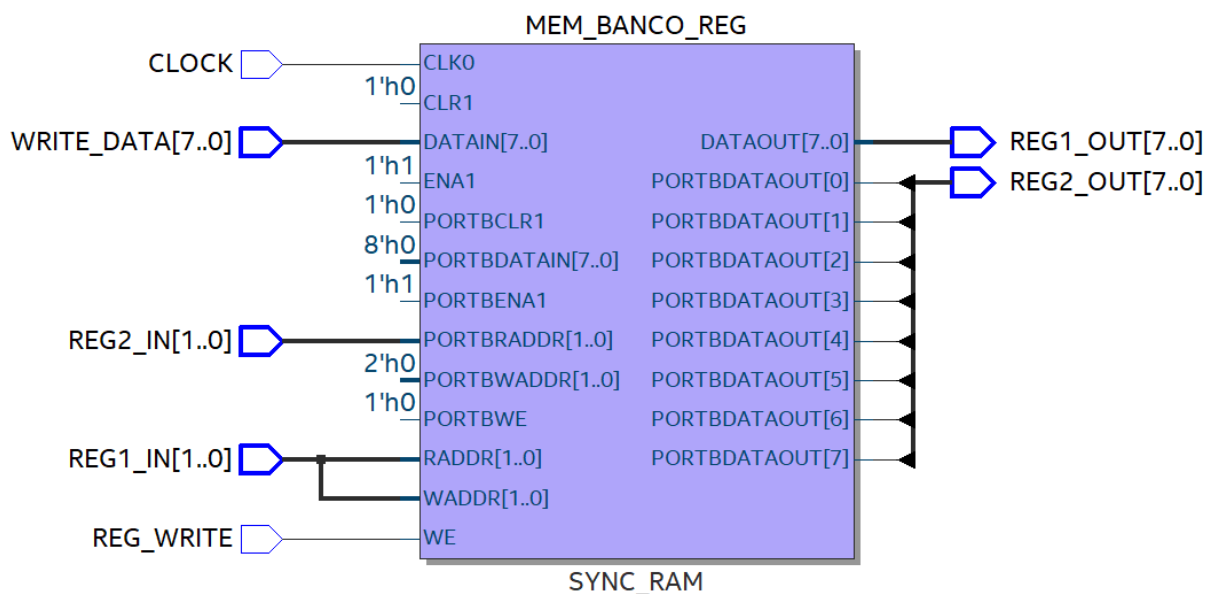

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.3. CONTADOR\_SINCRONO

O componente CONTADOR\_SINCRONO tem como objetivo somar 1 ao PC, avançando assim para a próxima linha de código do programa na memória ROM.


O componente CONTADOR\_SINCRONO recebe como entrada dois valores:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A: dado de 1 byte equivalente ao endereço no PC.

O componente CONTADOR\_SINCRONO tem como saída o valor:

- S:  $PC + 1$ .

Figura 4 – RTL Viewer do CONTADOR\_SINCRONO

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.4. DIV\_INSTRUCAO

O componente DIV\_INSTRUCAO divide a instrução recebida em 4 trilhas, que são utilizadas para definir qual o tipo de instrução a ser executado e quais seus operandos.

O componente DIV\_INSTRUCAO recebe como entrada:


- INSTRUCTION: dado de 1 byte com a instrução.

O componente DIV\_INSTRUCAO tem como saída:

- ADDRESS: dado de 4 bits com endereço;
- OPCODE: dado de 4 bits com o opcode;
- RS: dado de 2 bits com o primeiro operando;

- RT: dado de 2 bits com o segundo operando.

**Figura 5 – RTL Viewer do DIV\_INSTRUCAO**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.5. EXTENSOR\_2X8

O componente EXTENSOR\_2X8 estende um sinal de 2 bits para um de 1 byte.

O componente EXTENSOR\_2X8 recebe como entrada:

- A: dado de 2 bits a ser estendido.

O componente EXTENSOR\_2X8 tem como saída:

- S: dado de 1 byte estendido.

**Figura 6 – RTL Viewer do EXTENSOR\_2X8**



Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.6. EXTENSOR\_4X8

O componente EXTENSOR\_4X8 estende um sinal de 4 bits para um de 1 byte.


O componente EXTENSOR\_4X8 recebe como entrada:

- A: dado de 4 bits a ser estendido.

O componente EXTENSOR\_4X8 tem como saída:

- S: dado de 1 byte estendido.

**Figura 7 – RTL Viewer do EXTENSOR\_4X8**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.7. MUX\_2X1

O componente MUX\_2X1 seleciona um entre dois dados de 1 byte com base num seletor.


O componente MUX\_2X1 recebe como entrada:

- A e B: dados de 1 byte;
- SELECTOR: dado de 1 bit.

O componente MUX\_2X1 tem como saída:

- RESULT: dado de 1 byte que foi selecionado.

**Figura 8 – RTL Viewer do MUX\_2X1**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.8. PC

O componente PC é responsável por passar a linha de código do programa que deve ser executada.


O componente PC recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- ADDRESS\_IN: dado de 1 byte com a linha atualizada.

O componente PC tem como saída:

- ADDRESS\_OUT: dado de 1 byte com a linha atual.

**Figura 9 – RTL Viewer do PC**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.9. RAM

O componente RAM é responsável por armazenar e ler até 8 dados de 1 byte por meio de instruções load e store.


O componente RAM recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A: dado de 1 byte a ser escrito;
- ADDRESS: dado de 1 byte com endereço;
- MEM\_WRITE: dado de 1 bit que serve como flag;
- MEM\_READ: dado de 1 bit que serve como flag.

O componente RAM tem como saída:

- S: dado de 1 byte com o resultado.

**Figura 10 – RTL Viewer da RAM**

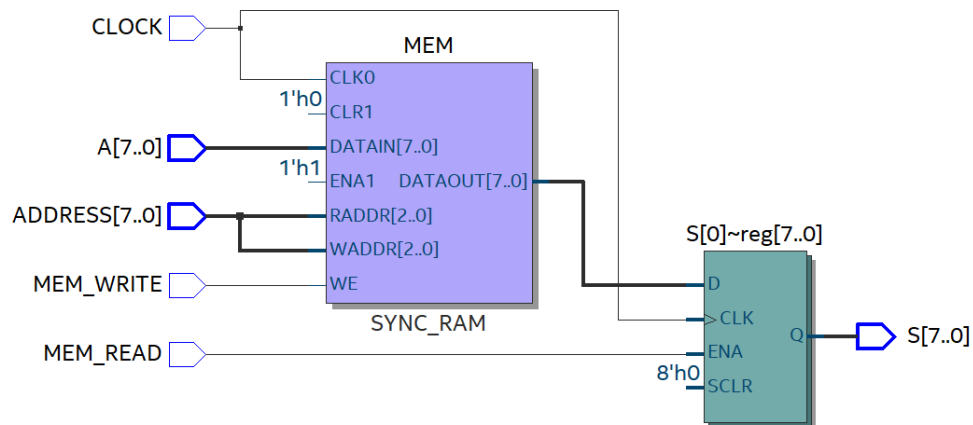

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.10. ROM

O componente ROM é responsável por armazenar o programa, com até 256 linhas de código.


O componente ROM recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- A: dado de 1 byte com o endereço da linha a ser lida.

O componente ROM tem como saída:

- S: dado de 1 byte armazenado naquela linha.

**Figura 11 – RTL Viewer da ROM**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.



### 1.3.11. SOMADOR\_8BITS

O componente SOMADOR\_8BITS tem como principal objetivo efetuar operações de soma entre dois dados de 1 byte.


O componente SOMADOR\_8BITS recebe como entrada:

- A e B: dados de 1 byte com valores a serem somados;
- CIN: dado de 1 byte com o carry in.

O componente SOMADOR\_8BITS tem como saída:

- S: dado de 1 byte com o resultado;
- COUT: dado de 1 bit com o carry out.

**Figura 12 – RTL Viewer do SOMADOR\_8BITS**

 

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.12. SUBTRATOR\_8BITS

O componente SUBTRATOR\_8BITS tem como principal objetivo efetuar operações de subtração entre dois dados de 1 byte.


O componente SUBTRATOR\_8BITS recebe como entrada:

- A e B: dados de 1 byte com valores a se subtrair;

O componente SUBTRATOR\_8BITS tem como saída:

- S: dado de 1 byte com o resultado;
- COUT: dado de 1 bit com o carry out.

**Figura 13 – RTL Viewer do SUBTRATOR\_8BITS**

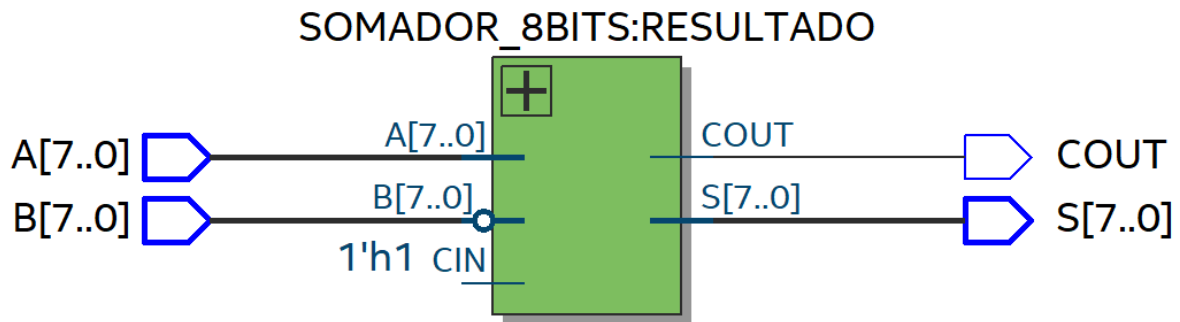

Fonte: Elaborada pelos autores.

### 1.3.13. UNIDADE\_DE\_CONTROLE

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE tem como principal objetivo administrar as flags necessárias para cada tipo de instrução.

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE recebe como entrada:

- CLOCK: dado de 1 bit;
- OPCODE: dado de 3 bits, indicando a operação a ser realizada;

O componente UNIDADE\_DE\_CONTROLE tem como saída:


- JUMP: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação do tipo jump;
- BRANCH: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação característica de instrução tipo J;
- MEMREAD: dado de 1 bit que serve de flag se há leitura de memória;
- MEMTOREG: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de um dado da memória num registrador;
- ALUOP: dado de 3 bits que indica a operação a ser realizada na ALU;
- MEMWRITE: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita na memória;
- ALUSRC: dado de 1 bit que serve de flag se há necessidade de executar operação com registrador ou imediato;
- REGWRITE: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de dados no banco de registradores.

**Tabela 2 - Relações entre OPCODES e flags na UNIDADE\_DE\_CONTROLE**

OPCODE	JUMP	BRANCH	MEMREAD	MEMTOREG	ALUOP	MEMWRITE	ALUSRC	REGWRITE
0000	0	0	0	0	0	0	0	1
0001	0	0	0	0	0	0	1	1
0010	0	0	0	0	0	0	0	1
0011	0	0	0	0	0	0	1	1
0100	0	0	1	1	0	0	0	1
0101	0	0	0	0	0	1	0	0
0110	0	0	0	0	0	0	1	1
0111	0	1	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	1	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborada pelos autores.


**Figura 14 – RTL Viewer da UNIDADE\_DE\_CONTROLE**

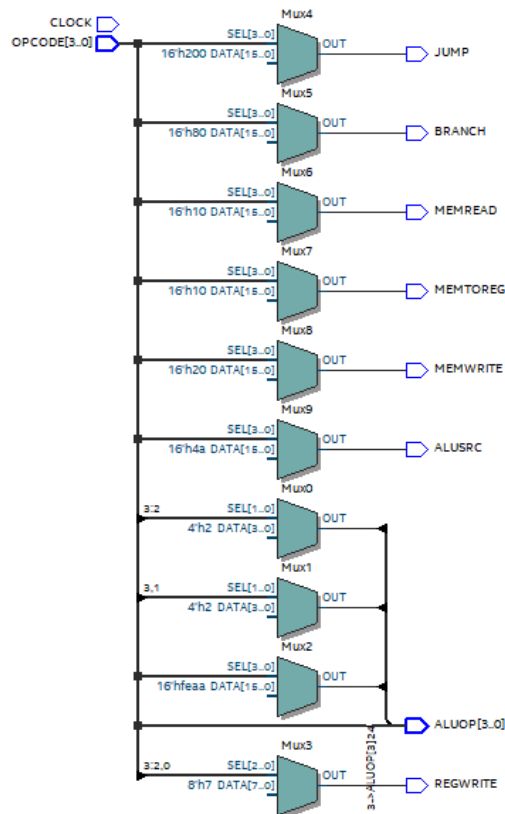

Fonte: Elaborada pelos autores.

## 1.4. Datapath

### Figura 15 – Datapath

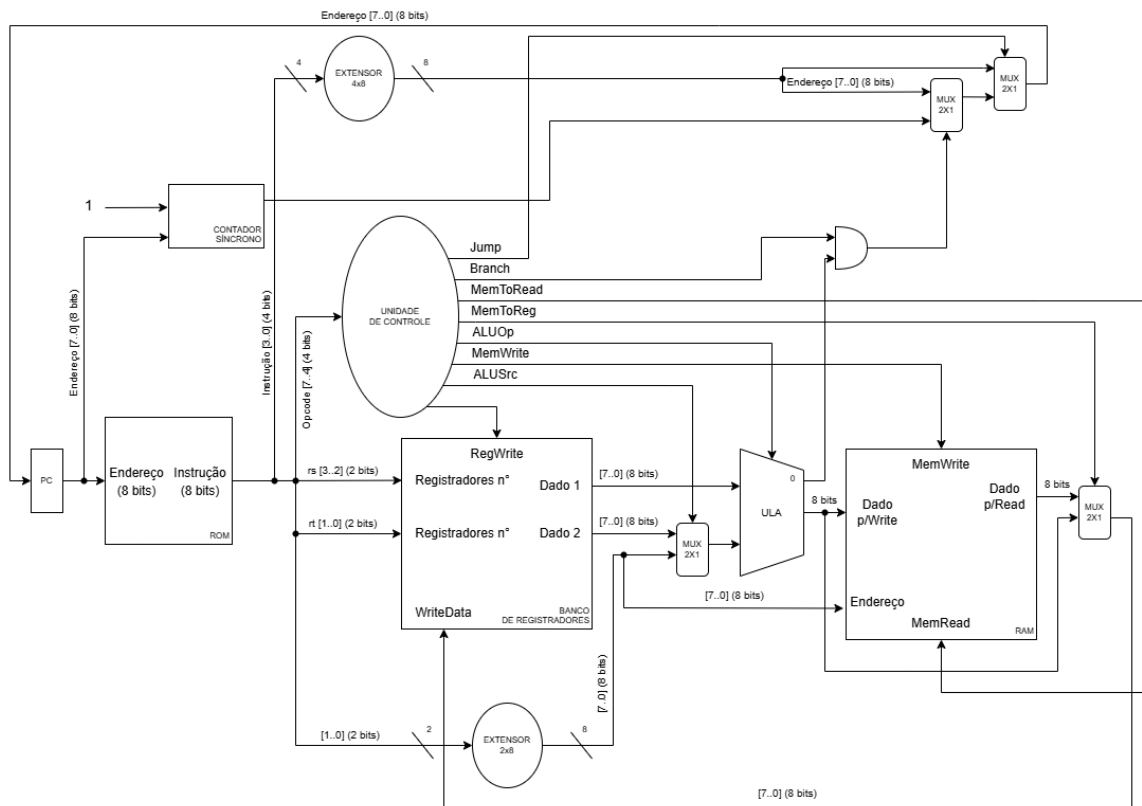


Fonte: Elaborada pelos autores.

## 2. Simulações e testes
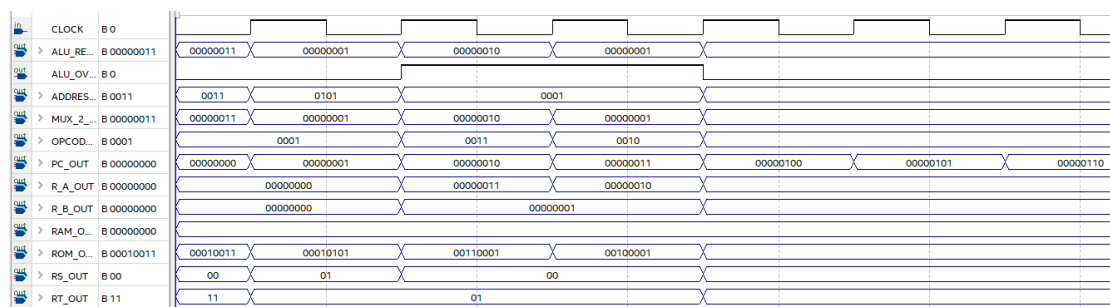
## 2.1. Teste ADDI, SUB, SUBI


```
-- TESTE DE SUB E SUBI
0 => "00010011", -- ADDI S0 3
1 => "00010101", -- ADDI S1 1
2 => "00110001", -- SUBI S0 1
3 => "00100001", -- SUB S0 S1
```



Fonte: Elaborada pelos autores.
 
## 2.2. Teste ADD e ADDi


```
-- TESTE DE ADD E ADDI
0 => "00010011", -- ADDI S0 3
1 => "00010111", -- ADDI S1 3
2 => "00000001", -- ADD S0 S1
```



Fonte: Elaborada pelos autores.
 
## 2.3. Teste BEQ


```
-- TESTE BEQ
0 => "01100010", -- LI S0 2
1 => "01100110", -- LI S1 2
2 => "10000001", -- IF S0 == S1
3 => "01110101", -- BEQ S0 == S1 JUMP 0101
4 => "00010001", -- ADDI S0 1
5 => "00010010", -- ADDI S0 2
```



Fonte: Elaborada pelos autores.
 
## 2.4. Teste LI


```
-- TESTE LI
0 => "01100010", -- LI S0 2
1 => "00010001", -- ADDI S0 1
```



Fonte: Elaborada pelos autores.
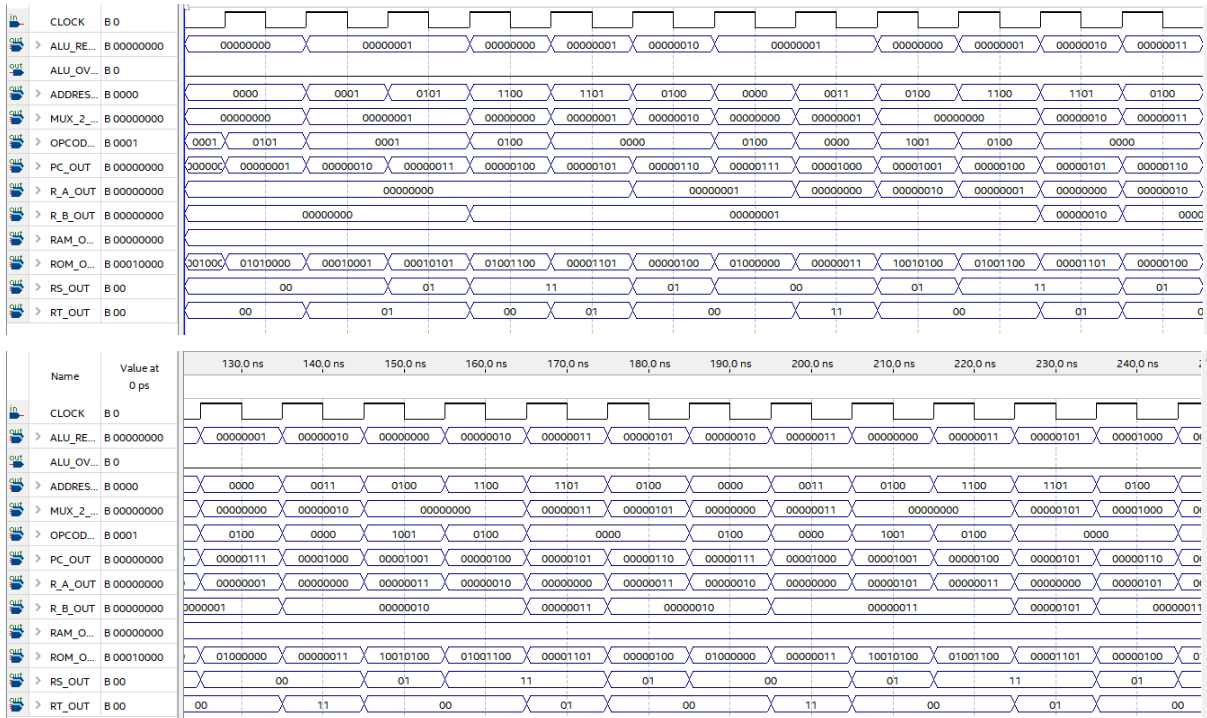
## 2.5. Teste Fibonacci

```
-- TESTE FIBONACCI
0 => "00010000", -- ADDI S0 0
1 => "01010000", -- SW S0
2 => "00010001", -- ADDI S0 1
3 => "00010101", -- ADDI S1 1
4 => "01001100", -- LW S3 00
5 => "00001101", -- ADD S3 S1
6 => "00000100", -- ADD S1 S0
7 => "01000000", -- LW S0 00
8 => "00000011", -- ADD S0 S3
9 => "10010100", -- J 0100
```



Fonte: Elaborada pelos autores.

### **3. Considerações finais**

Este trabalho apresentou o projeto e a implementação do processador de 8 bits denominado LM, proporcionando uma valiosa oportunidade para aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de AOC e esclarecer diversos pontos que antes eram de difícil compreensão.

### **4. Referências**

PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005.

**marcusv0 - Overview.** Disponível em: <https://github.com/marcusv0>

### **5. Repositório**

[https://github.com/marcusv0/AOC\\_MarcusViniciusIgorPereira\\_UFRR\\_2024](https://github.com/marcusv0/AOC_MarcusViniciusIgorPereira_UFRR_2024)